



**ELECTRICAL & COMPUTER
ENGINEERING**
TEXAS A&M UNIVERSITY

Lab 11: Mosfet Amplifier Configuration

Kylan Lewis

UIN: 719001131

ECEN 325 -501

TA: Jian Shao

Date: 11/14/2020

Calculations:

Common Source:

$$V_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$|A_v| = 25$$

from Lab 10:

$$V_T = 2.23 \text{ V}$$

$$K' \frac{W}{L} = \frac{0.0895 \text{ A}}{v^2}$$

$$V_{RS} = 1 \text{ V} \text{ \& choose } \widehat{V_o} = 1.3 \text{ V}, R_i = 11 \text{ k } \Omega$$

$$V_{RD} = \frac{V_{DD} - \widehat{V_o} - V_{RS}}{1 + \frac{2}{|A_v|}} = \frac{5 - 1.3 - 1}{1 + \frac{2}{25}} = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{ov} = \frac{2 \cdot V_{RD}}{|A_v|} = \frac{2 \cdot 2.5}{25} = 0.2 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{k'}{2} \left(\frac{W}{L} \right) V_{ov}^2 = \frac{0.0895}{2} (0.2)^2 = 1.79 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{V_{RD}}{I_D} = \frac{2.5}{1.79 \text{ mA}} = 1.4 \text{ k}\Omega ; R_S = \frac{V_{RS}}{I_D} = \frac{1}{1.79 \text{ mA}} = 559$$

$$V_{RG2} = V_{RS} + |V_T| + V_{ov} = 1 + 2.23 + 0.2 = 3.43 \text{ V}$$

$$R_{G1} = \frac{(R_i) V_{DD}}{V_{RS} + |V_T| + V_{ov}} = \frac{11 \text{ k} \cdot 5}{3.43} = 16035 \text{ } \Omega$$

$$R_{G2} = \frac{16035 \cdot 11000}{16035 + 11000} = 35032 \text{ } \Omega$$

Common Drain:

$$V_{DD} = 5V$$

$$R_{G1} = 16035 \, \Omega$$

$$R_{G2} = 35032 \, \Omega$$

$$R_S = 559 \, \Omega$$

$$V_{ov} = 0.2 \, V$$

$$g_m = k' \left(\frac{W}{L} \right) V_{ov} = 0.0895 \cdot 0.2 = 0.0179 \, A/V$$

$$A_V = \frac{R_s}{\frac{1}{g_m} + R_S} = \frac{559}{\frac{1}{0.0179} + 559} = 0.909$$

$$R_i = R_{G1} \parallel R_{G2} = 11 \, k\Omega$$

$$R_o = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = \frac{559 \cdot \frac{1}{0.0179}}{559 + \frac{1}{0.0179}} = 50.79 \, \Omega$$

Breadboard:

